

**TABLA 7.1**  
Configuraciones de polarización del FET

| Tipo                                                                                     | Configuración | Ecuaciones pertinentes                                                                            | Solución gráfica |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Polarización fija del JFET                                                               |               | $V_{GSQ} = -V_{GG}$ $V_{DS} = V_{DD} - I_D R_D$                                                   |                  |
| Autopolarización del JFET                                                                |               | $V_{GS} = -I_D R_S$ $V_{DS} = V_{DD} - I_D (R_D + R_S)$                                           |                  |
| Polarización por medio del divisor de voltaje del JFET                                   |               | $V_G = \frac{R_2 V_{DD}}{R_1 + R_2}$ $V_{GS} = V_G - I_D R_S$ $V_{DS} = V_{DD} - I_D (R_D + R_S)$ |                  |
| Compuerta común del JFET                                                                 |               | $V_{GS} = V_{SS} - I_D R_S$ $V_{DS} = V_{DD} + V_{SS} - I_D (R_D + R_S)$                          |                  |
| JFET<br>( $R_D = 0 \Omega$ )                                                             |               | $V_{GS} = -I_D R_S$ $V_D = V_{DD}$ $V_S = I_D R_S$ $V_{DS} = V_{DD} - I_S R_S$                    |                  |
| JFET<br>caso especial<br>( $V_{GSQ} = 0 \text{ V}$ )                                     |               | $V_{GSQ} = 0 \text{ V}$ $I_{DQ} = I_{DSS}$                                                        |                  |
| Polarización fija de MOSFET tipo empobrecimiento (y MESFET)                              |               | $V_{GSQ} = +V_{GG}$ $V_{DS} = V_{DD} - I_D R_S$                                                   |                  |
| Polarización por medio del divisor de voltaje del MOSFET tipo empobrecimiento (y MESFET) |               | $V_G = \frac{R_2 V_{DD}}{R_1 + R_2}$ $V_{GS} = V_G - I_S R_S$ $V_{DS} = V_{DD} - I_D (R_D + R_S)$ |                  |
| Configuración por realimentación del MOSFET tipo enriquecimiento (y MESFET)              |               | $V_{GS} = V_{DS}$ $V_{GS} = V_{DD} - I_D R_D$                                                     |                  |
| Polarización por medio del divisor de voltaje del MOSFET tipo enriquecimiento (y MESFET) |               | $V_G = \frac{R_2 V_{DD}}{R_1 + R_2}$ $V_{GS} = V_G - I_D R_S$                                     |                  |